

PHYS 5C:

BY KAMERON GILL

Date April 24, 2017

current $I = \frac{dq}{dt}$

Ohms law: $J = \sigma E$ $V = IR$ $\frac{du}{dt} = \frac{dq}{dt} V$

I. Electrostatics

- (power) $\frac{du}{dt} = \frac{dq}{dt} V = IV$
- $P = IV = \frac{\text{joules}}{\text{sec}} = \text{watt}$
 $IV = I(IR) = I^2 R$ OR $\frac{V^2}{R}$

II. DC Circuits

- $I_1 = I_2 = I$ Charge capacitors
 $V = V_1 + V_2 \Rightarrow (IR_1 + IR_2) = I(R_1 + R_2) = IR$

III. Real Batteries

- Series: $V_0 = I(R_{\text{int}} + R_{\text{ext}})$
- $V_{\text{ext}} = I(R_{\text{ext}}) \Rightarrow \frac{R_{\text{ext}}}{(R_{\text{int}} + R_{\text{ext}})} V_0$

IV. Formalize circuit analysis

- Kirchoff Rules:
 1. $I_1 = I_2 + I_3$
 2. Energy cons: sum of changes in potential around any closed loop is 0